

# 流水线 CPU 处理器设计

无 03 王与进 2020010708

## 目录

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Method</b>          | <b>2</b>  |
| 2.1      | 流水线分段介绍——IF . . . . .  | 2         |
| 2.1.1    | 基本数据通路 . . . . .       | 2         |
| 2.1.2    | 转发/冒险处理 . . . . .      | 3         |
| 2.2      | 流水线分段介绍——ID . . . . .  | 3         |
| 2.2.1    | 基本数据通路 . . . . .       | 3         |
| 2.2.2    | 转发/冒险处理 . . . . .      | 6         |
| 2.3      | 流水线分段介绍——EX . . . . .  | 7         |
| 2.3.1    | 基本数据通路 . . . . .       | 7         |
| 2.3.2    | 转发/冒险处理 . . . . .      | 8         |
| 2.4      | 流水线分段介绍——MEM . . . . . | 9         |
| 2.4.1    | 基本数据通路 . . . . .       | 9         |
| 2.4.2    | 转发/冒险处理 . . . . .      | 9         |
| 2.5      | 流水线分段介绍——WB . . . . .  | 10        |
| 2.5.1    | 基本数据通路 . . . . .       | 10        |
| 2.6      | 外设介绍 . . . . .         | 10        |
| <b>3</b> | <b>Experiment</b>      | <b>11</b> |
| 3.1      | 文件结构 . . . . .         | 11        |
| 3.2      | 数据初始化 . . . . .        | 12        |
| 3.3      | 汇编代码简介 . . . . .       | 12        |
| 3.4      | 资源及时序分析 . . . . .      | 14        |
| 3.5      | 仿真验证及 CPI 分析 . . . . . | 15        |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>      | <b>15</b> |

# 1 Introduction

本流水线 CPU 的总体结构如下：

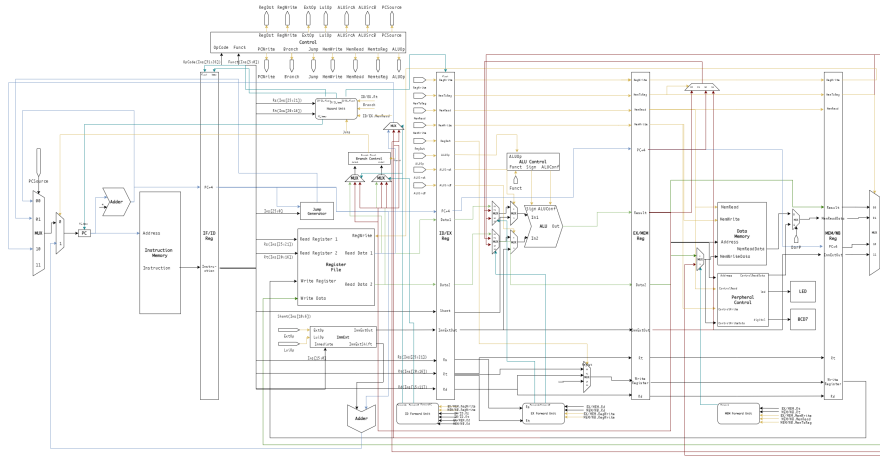


图 1: 流水线总设计图

本 CPU 一共含有 5 个阶段：取指 (IF)、译码 (ID)、执行 (EX)、访存 (MEM)、写回 (WB)。

本 CPU 支持的指令如下：

**R 型** sll, srl, sra, jr, jalr, add, addu, sub, subu, and, or, xor, nor, slt, sltu

**I 型** bltz, bgez, beq, bne, blez, bgtz, addi, addiu, slti, sltiu, andi, ori, xori, lui, lw, sw

**J 型** j, jal

除了核心的 CPU 模块之外，本项目还有以下几种外设：LED、7 位数码管和系统计时器。

值得一提的是，本项目中的 InstructionMemory 和 DataMemory 均是由 vivado 中的 IP Core 生成的 ROM 生成的，其内存可由 .coe 文件初始化。

本 CPU 支持若干转发和冒险处理，详见第二部分。

## 2 Method

### 2.1 流水线分段介绍——IF

#### 2.1.1 基本数据通路

在 IF 阶段中，我们在时钟的上升沿时刻从 PC 寄存器中取出 PC，并更新 PC。PC 的来源值可能为：PC+4(默认情况)、jump\_address(由立即数生成的跳转地址)、jump\_reg\_address(由寄存器中的值生成的跳转地址)、beq\_address(判断指令生成的跳转地址)。新生成的 PC 地址会被输入 Instruction Memory，输出对应指令。

PC+4 的值以及取出的指令 Instruction 会被写入 IF/ID 阶段之间的寄存器。

```
1 assign w_pc = (pc_source_ID == 2'b01)?jump_address:
2             (pc_source_ID == 2'b10)?jump_reg_address:
3             pc_IF;
4
```

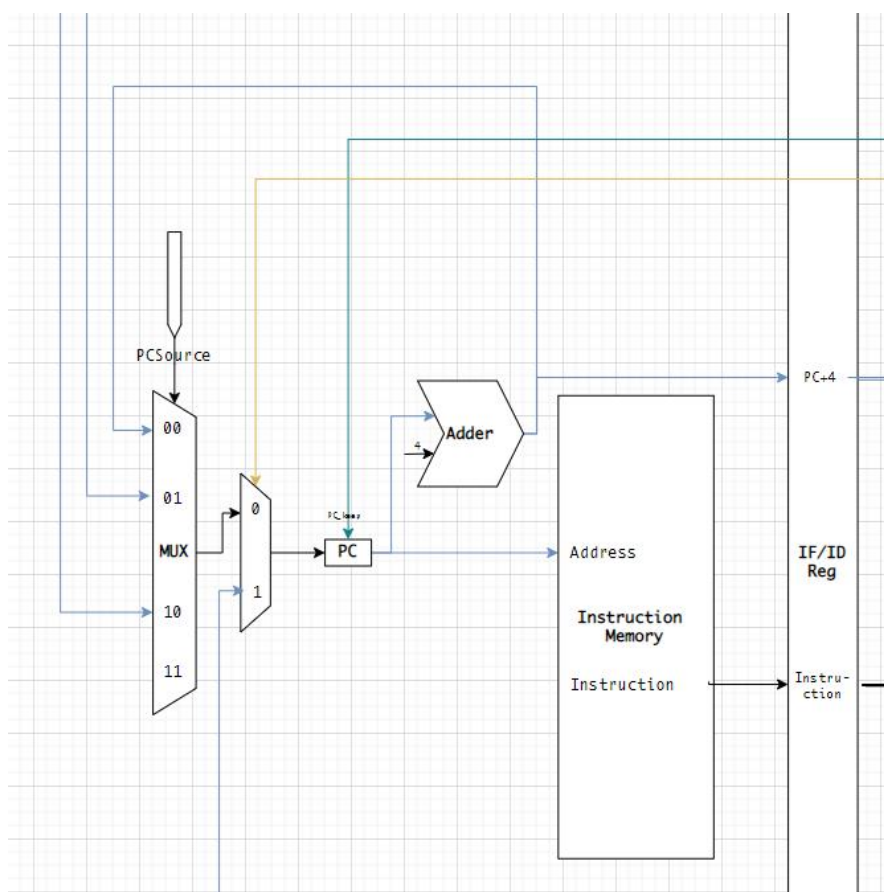


图 2: IF 阶段设计

```
5 assign i_pc = (branch_final == 0)?w_pc:branch_address;
```

Listing 1: PC 更新逻辑

### 2.1.2 转发/冒险处理

此外, PC 的写入还受到冒险单元控制的 PCkeep 信号控制。这一信号的作用机制将在 ID 阶段详细介绍。

## 2.2 流水线分段介绍——ID

### 2.2.1 基本数据通路

在 ID 阶段中, 我们首先从 IF/ID 寄存器中取出暂存的指令, 取出其 opcode、funct、rs、rd、rt、shamt、immediate、address 的值。

利用 opcode 和 funct 的值, 可以在 Control 模块中生成对应的控制信号供后续使用。

Immediate Extension 模块接受 immediate 值, 并受 LuiOp 和 ExtOp 控制, 生成的数字分为 4 种: 无扩展、符号扩展、符号扩展并左移 2 位、左移 16 位。

Register File 模块在读出寄存器中的值只需要两个 read register 的值, 而无需时钟上升沿; 但在写入寄存器时, 需要时钟上升沿以及来自 WB 阶段的 RegWrite 信号为高才能写入。值得注意的是, 为了保证寄存器先写后读, 我们需要加入以下处理逻辑——如果写入

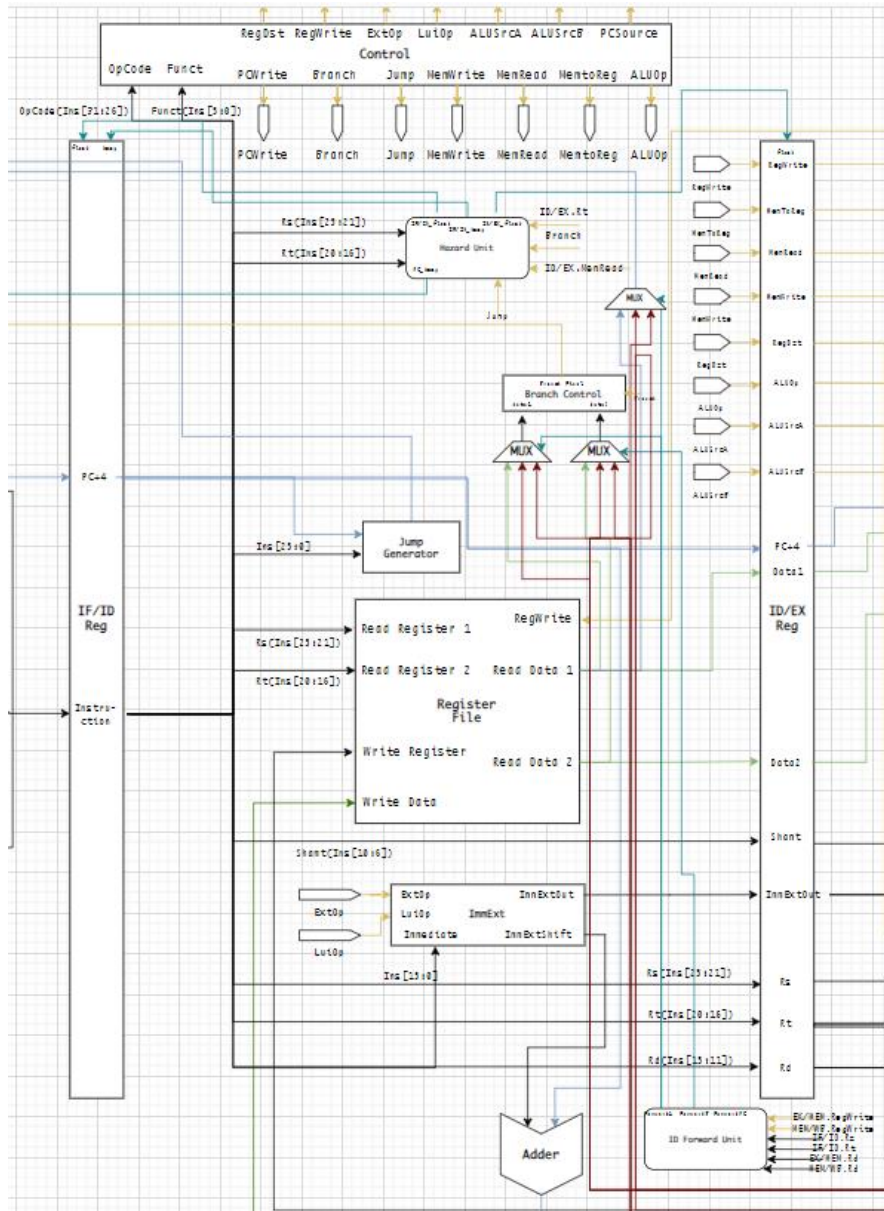


图 3: ID 阶段设计

的寄存器与读入的寄存器相同，我们就让读出的数据直接等于写入的数据，而不是从寄存器堆中取用。

```

1 assign o_read_data1 = (i_read_register1 == 5'b00000)? 32'h00000000:
2   (i_write_register == i_read_register1)?i_write_data:
3   RF_data[i_read_register1];
4 assign o_read_data2 = (i_read_register2 == 5'b00000)? 32'h00000000:
5   (i_write_register == i_read_register2)?i_write_data:
6   RF_data[i_read_register2];

```

Listing 2: ID Forward Unit

分支指令和跳转指令的指令跳转均在 ID 阶段进行。

**分支指令** 分支指令中两个判断数来源于寄存器读取或后续阶段转发。是否跳转取决于两个数之间的大小关系和 branch 信号，由 Branch Control 模块控制。

```

1  assign compare_data_1 = (forward_A_ID == 2'b01)?alu_out_MEM:
2  (forward_A_ID == 2'b10)?write_register_data_WB:
3  read_data_1_ID;
4

```

Listing 3: 判断数的来源

值得注意的是，由于此处的分支指令有所扩充，所以 branch 信号本身被扩充到了 3 位，以适应不同的比较需求。

```

1  wire [1:0] w_relation;
2  assign w_relation = (i_data1 < i_data2)?2'b00:
3  (i_data1 > i_data2)?2'b10:
4  2'b01;
5
6  // 00:< 01: = 10:>
7  always @(*) begin
8      case(i_branch)
9          3'b000:begin // no branch
10             o_branch <= 0;
11         end
12
13         3'b001:begin // beq
14             case(w_relation)
15                 2'b01:begin
16                     o_branch <= 1;
17                 end
18                 default:begin
19                     o_branch <= 0;
20                 end
21             endcase
22         end
23
24         3'b010:begin // bne
25             case(w_relation)
26                 2'b01:begin
27                     o_branch <= 0;
28                 end
29                 default:begin
30                     o_branch <= 1;
31                 end
32             endcase
33         end
34
35         3'b011:begin // blez
36             if (i_data1 < 0 || i_data1 == 0)begin
37                 o_branch <= 1;
38             end
39             else begin
40                 o_branch <= 0;
41             end
42         end
43
44         3'b100:begin // bgtz
45             if (i_data1>0)begin
46                 o_branch <= 1;
47             end
48             else begin
49                 o_branch <= 0;
50             end
51         end
52     end
53 end

```

```

51         end
52
53         3'b101:begin // bltz
54             if (i_data1<0)begin
55                 o_branch <= 1;
56             end
57             else begin
58                 o_branch <= 0;
59             end
60         end
61
62         default:begin
63             o_branch <= 0;
64         end
65
66     endcase
67 end
68

```

Listing 4: Branch Control

**跳转指令** 跳转指令的目标地址有两种：立即数或寄存器。源自寄存器的跳转指令可能需要转发。

```

1     assign jump_reg_address = (forward_A_ID == 2'b01)?alu_out_MEM:
2                               (forward_A_ID == 2'b10)?write_register_data_WB:
3                               read_data_1_ID;
4

```

Listing 5: 源自寄存器的跳转指令

被写入 ID/EX 阶段之间的寄存器的值如图3所示。

### 2.2.2 转发/冒险处理

转发模块为 ID Forward Unit，其转发逻辑如下：

```

1 assign o_forward_A = (i_EX_MEM_reg_write && (i_write_register_MEM == i_IF_ID_Rs))?2'b01:
2                      (i_MEM_WB_reg_write && (i_write_register_WB == i_IF_ID_Rs))?2'b10:
3                      2'b00;
4
5 assign o_forward_B = (i_EX_MEM_reg_write && (i_write_register_MEM == i_IF_ID_Rt))?2'b01:
6                      (i_MEM_WB_reg_write && (i_write_register_WB == i_IF_ID_Rt))?2'b10:
7                      2'b00;

```

Listing 6: ID Forward Unit

这一转发模块用于将 ALU 计算得到的值或从 Data Memory 中取出的值转发给 ID 阶段供分支判断或寄存器值跳转使用。

冒险处理模块为 Hazard Unit，其处理逻辑如下：

```

1 // deal with 5 kinds of hazard
2 // load use hazard: keep IF_ID_Register, keep PC, flush ID_EX_Register
3 // beq hazard: flush IF_ID_Register, flush ID_EX_Register
4 // jump hazard: flush IF_ID_Register
5 // R/load-jr/jalr hazard: keep IF_ID_Register, keep PC, flush ID_EX_Register
6 // R/load-beq hazard: keep IF_ID_Register, keep PC, flush ID_EX_Register
7 wire pc_keep1,pc_keep2,pc_keep3,pc_keep4;
8

```

```

9 // for load use hazard & R/load-jr/jalr
10 assign pc_keep1 = ((i_ID_EX_mem_to_reg == 2'b01 || i_ID_EX_mem_to_reg == 2'b11) && ((
i_ID_EX_Rt == i_IF_ID_Rs) || (i_ID_EX_Rt == i_IF_ID_Rt)));
11 assign pc_keep2 = (i_ID_EX_mem_to_reg == 2'b10 && (i_IF_ID_Rs == 5'b11111 ||
i_IF_ID_Rt == 5'b11111));
12 assign pc_keep3 = ((i_jump == 2'b10 || i_branch) && (i_ID_EX_reg_write && ((
i_write_register_EX == i_IF_ID_Rs) || (i_write_register_EX == i_IF_ID_Rt))))?1:0;
13 assign pc_keep4 = ((i_jump == 2'b10 || i_branch) && (i_EX_MEM_mem_read && ((
i_write_register_MEM == i_IF_ID_Rs) || (i_write_register_MEM == i_IF_ID_Rt))))?1:0;
14 assign o_pc_keep = reset?0:(pc_keep1 || pc_keep2 || pc_keep3 || pc_keep4);
15 assign o_IF_ID_keep = o_pc_keep;
16
17 // for beq hazard
18 assign o_ID_EX_flush = reset?0:
19 (i_branch_final || o_pc_keep);
20
21 // for jump hazard
22 assign o_IF_ID_flush = reset?0:
23 (i_branch_final || i_jump);
24 endmodule

```

Listing 7: hazard unit

由代码也可以看出，该模块一共处理 5 种类型的冒险：

**load use hazard** 当前一条指令为 lw，后一条指令为 R 型或计算型 I 型，且 lw 写入的寄存器与后一条指令使用的寄存器相同时，需要保持 PC 和 IF/ID 寄存器不变，并将 ID/EX 寄存器清零。

**beq hazard** 当分支指令发生跳转时，此时已经进行到 IF 阶段的下一条指令将会被作废，将 IF/ID 和 ID/EX 寄存器清零。

**jump hazard** 当跳转指令发生跳转时，此时已经进行到 IF 阶段的下一条指令将会被作废，将 IF/ID 寄存器清零。

**R/load-jr/jalr hazard** 当 jr/jalr 的上一条指令为 R 型/计算型 I 型，或上上一条指令为 lw，且 R 型/计算型 I 型/lw 的目标寄存器与 jr/jalr 用到的寄存器相同时，需要保持 PC 和 IF/ID 寄存器不变，并将 ID/EX 寄存器清零。

**R/load-beq hazard** 当分支指令的上一条指令为 R 型/计算型 I 型，或上上一条指令为 lw，且 R 型/计算型 I 型/lw 的目标寄存器与分支指令用到的寄存器相同时，需要保持 PC 和 IF/ID 寄存器不变，并将 ID/EX 寄存器清零。

## 2.3 流水线分段介绍——EX

### 2.3.1 基本数据通路

在 EX 阶段，ALU Control 会根据 ALUOp 和 Funct 生成 ALUConf 信号，用于 ALU 的运算。

同时，此处会根据 RegDst 选择写入的目标寄存器 (rt, rd 或 ra)，在 WB 阶段发挥作用。

```

1 assign write_register_EX = (reg_dst_EX == 2'b00)?rt_EX:
2 (reg_dst_EX == 2'b01)?rd_EX:
3 (reg_dst_EX == 2'b10)?5'b11111:
4 rt_EX;

```

Listing 8: 目标寄存器的选择

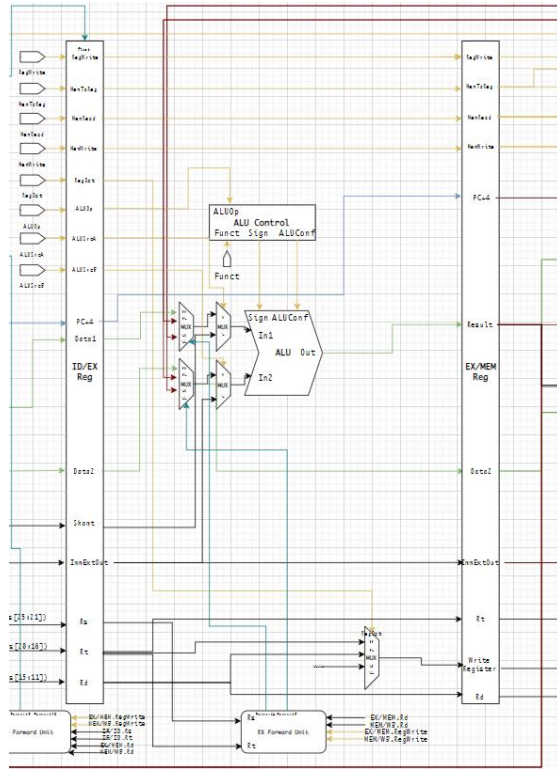


图 4: EX 阶段设计

### 2.3.2 转发/冒险处理

转发模块为 EX Forward Unit，其转发逻辑如下：

```

1  wire w_cond1;
2  assign w_cond1 = (i_EX_MEM_reg_write && i_write_register_MEM);
3
4  wire w_cond2;
5  assign w_cond2 = (i_MEM_WB_reg_write && i_write_register_WB);
6
7  // from EX_MEM Register: 01
8  assign w_forward_A = (w_cond1 && (i_write_register_MEM == i_ID_EX_Rs))??2'b01:2'b00;
9  assign w_forward_B = (w_cond1 && (i_write_register_MEM == i_ID_EX_Rt))??2'b01:2'b00;
10
11 // from MEM_WB Register: 10
12 assign o_forward_A = (w_cond2 && (i_write_register_WB == i_ID_EX_Rs)&&!w_forward_A)?2'b10:w_forward_A;
13 assign o_forward_B = (w_cond2 && (i_write_register_WB == i_ID_EX_Rt)&&!w_forward_B)?2'b10:w_forward_B;

```

Listing 9: EX Forward Unit

此转发模块用于将 ALU 产生的计算结果或 Data Memory 中载入的数据转发给 ALU 用于计算，这适用于 read after write hazard 和 load use hazard。



## 2.4 流水线分段介绍——MEM

### 2.4.1 基本数据通路

在 MEM 阶段，我们需要使用上一步 ALU 计算得到的地址，从 Data Memory 中读出数据（MemRead 为高电平）或写入数据（MemWrite 为高电平）。其中，Data Memory 的字节地址为 0x00000000 0x000007FF。

与此同时，CPU 对于外设的控制也会在这一部分进行，详情见“外设介绍”一节。

此阶段在进行转发时，会根据 MemtoReg 的值转发不同的值（ALU 计算结果、立即数扩展值、PC+4）。

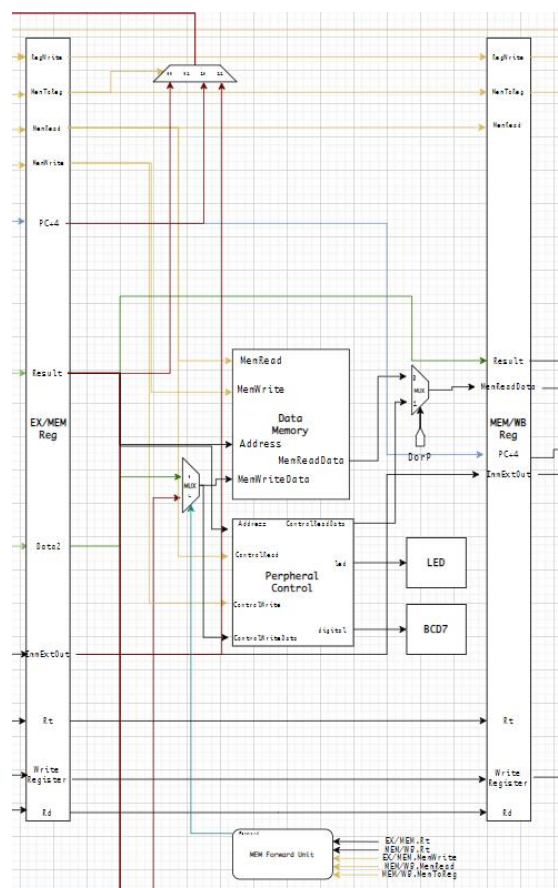


图 5: MEM 阶段设计

### 2.4.2 转发/冒险处理

转发模块为 MEM Forward Unit，其转发逻辑如下：

```
1 assign o_forward = (i_EX_MEM_Rt && i_EX_MEM_mem_write && (i_MEM_WB_mem_to_reg == 2'b01
|| i_MEM_WB_mem_to_reg == 2'b11) && i_EX_MEM_Rt == i_MEM_WB_Rt)?1:(i_EX_MEM_Rt == 5'
b11111 && i_EX_MEM_mem_write && i_MEM_WB_mem_to_reg == 2'b10)?1:0;
```

Listing 10: MEM Forward Unit

该模块处理以下冒险：

**lw-sw hazard** 当前一条指令为 lw，当前指令为 sw，且 lw 写入的寄存器和 sw 的数据来源寄存器相同时，需要将 Data Memory 读出的数据转发给 MemWriteData。

**lui-sw hazard** 当前一条指令为 lui，当前指令为 sw，且 lw 写入的寄存器和 sw 的数据来源寄存器相同时，需要将 Immediate Extension 生成的数据转发给 MemWriteData。

**jal-sw hazard** 当前一条指令为 jal，当前指令为 sw，且 sw 的数据来源寄存器为 ra 时，需要将 PC+4 转发给 MemWriteData。

## 2.5 流水线分段介绍——WB

### 2.5.1 基本数据通路

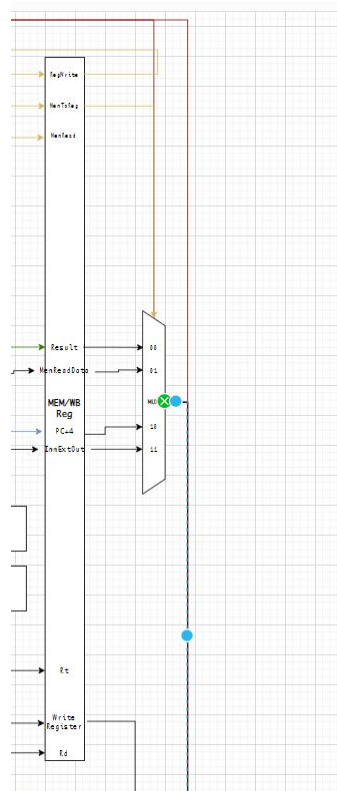


图 6: WB 阶段设计

本阶段会根据 MemtoReg 的值，选择 ALU 计算结果、Data Memory 读出的结果、立即数扩展结果或是 PC+4 的值，将其写回至 Register File。

```

1 assign write_register_data_WB = (mem_to_reg_WB == 2'b00)?alu_out_WB:
2 (mem_to_reg_WB == 2'b01)?mem_read_data_WB:
3 (mem_to_reg_WB == 2'b10)?pc_WB:
4 (mem_to_reg_WB == 2'b11)?imm_ext_out_WB:
5 alu_out_WB;

```

Listing 11: 写回数据的选择

## 2.6 外设介绍

本项目共有 3 个外设：LED、7 位数码管、系统时钟计数器。其中，访问 LED 的地址为 0x4000000C，访问七段数码管的地址为 0x40000010，访问系统时钟计数器的地址为 0x40000014。

对外设的控制流水线的 MEM 阶段进行。CPU 会根据地址的大小生成 DorP 信号, 从而选择从 Data Memory 还是从 Peripheral Control 中读取/写入数据。

```

1 assign o_control_read_data = reset?32'b0:
2   (~i_control_read)?32'b0:
3   (i_address == LED_ADDRESS)?{24'b0, r_led[7:0]}:
4   (i_address == DIGITAL_ADDRESS)?{20'b0, r_digital[7:0]}:
5   (i_address == SYS_CLK_COUNTER_ADDRESS)?r_clk:
6   32'b0;

```

Listing 12: 外设控制器的选择

## 3 Experiment

### 3.1 文件结构

```

1 |— asm % 汇编代码
2 |   |— kmp_MARS.asm
3 |   |— kmp_Pipeline.asm
4 |— ip % ip core生成文件
5 |   |— blk_mem_gen_instruction
6 |       |— blk_mem_gen_instruction.veo
7 |       |— blk_mem_gen_instruction.vho
8 |— README.md
9 |— report % 报告
10 |   |— report.pdf
11 |— settings %.xdc配置文件和.coe文件
12 |   |— CPU_fpga.xdc
13 |   |— CPU_test.xdc
14 |   |— data.coe
15 |   |— instruction.coe
16 |   |— instruction_debug.coe
17 |— src
18 |   |— core % CPU各部件
19 |       |— ALUControl.v
20 |       |— ALU.v
21 |       |— BranchControl.v
22 |       |— Control.v
23 |       |— CPU_on_board.v
24 |       |— CPU.v
25 |       |— DataMemory_1.v
26 |       |— DataMemory.v
27 |       |— EX_Forward.v
28 |       |— EX_MEM_Register.v
29 |       |— Hazard.v
30 |       |— ID_EX_Register.v
31 |       |— ID_Forward.v
32 |       |— IF_ID_Register.v
33 |       |— ImmediateExtension.v
34 |       |— InstructionMemory_1.v
35 |       |— InstructionMemory.v
36 |       |— MEM_Forward.v
37 |       |— MEM_WB_Register.v

```

```

38 | | | | PC.v
39 | | | | PeripheralControl.v
40 | | | | RegisterFile.v
41 | | | | peripheral % 外设
42 | | | | BCD7.v
43 | | | | LED.v
44 | | | | test % testbench
45 | | | | CPU_tb.v
46 | | | | utils % 杂项脚本
47 | | | | char_to_data.py
48 | | | | gen_data.py
49 | | | | gen_instruction.py

```

Listing 13: 文件结构

## 3.2 数据初始化

由于 Instruction Memory 和 Data Memory 均由 IP Core 生成, 所以我们可以使用 .coe 文件对其进行初始化。Instruction Memory 的初始化文件为 instruction.coe, Data Memory 的初始化文件为 data.coe。

对于 instruction.coe, 我们可以直接使用 Mars 生成汇编文件的机器码; 对于 data.coe, 我们需要将字符串转换为对应的 ASCII 码, 且子字符串和母字符串的末尾均以换行符 (ASCII 值为 20) 结尾。

## 3.3 汇编代码简介

本项目使用 KMP 算法实现子字符串的查找。大致思路如下:

- (1) 从数据存储器中读入字符串。
- (2) 生成子字符串的 next 数组。
- (3) 根据 next 数组进行匹配。
- (4) 将计算结果显示在外设上。

这里重点介绍软件译码的过程。首先, 我们需要将结果的 4 位全部提取出来:

```

1 | addi $s0, $v0, 0 # s0 is the raw result
2 | sll $s1, $s0, 28
3 | srl $s1, $s1, 28 # get the first 4 bits
4 | sll $s2, $s0, 24
5 | srl $s2, $s2, 28 #
6 | sll $s3, $s0, 20
7 | srl $s3, $s3, 28 #
8 | sll $s4, $s0, 16
9 | srl $s4, $s4, 28 # get the last 4 bits

```

Listing 14: 提取各位数字

之后显示各位数字。由于 bcd 的控制信号长 12 位, 高四位分别控制对应数码管的开与关。因此, 如果想控制不同的数码管, 只需要将生成的数字信号分别与 0x100、0x200、0x400、0x800 相加即可。

与此同时, 为了实现“每位显示 1ms”的效果, 可以借助系统时钟计数器, 在时钟周期为 100ns 的情况下, 时钟计数器每计数 10000 次, 显示状态就会发生一次跳转 (显示下一个位数)。

```

1      # write the BCD
2      lui $s6, 0x4000
3      addi $s6, $s6, 0x0014
4      addi $t5, $0, 10000
5      addi $t6, $0, 20000
6      addi $t7, $0, 30000
7
8  display_1:
9      addi $t4, $0, 0x100
10     addi $a0, $s1, 0
11     jal bcd
12     lw $s7, 0($s6) # read the num of sys_clk nums
13     sub $t3, $s7, $t5
14     bgtz $t3, display_2
15     j display_1
16 display_2:
17     addi $t4, $0, 0x200
18     addi $a0, $s2, 0
19     jal bcd
20     lw $s7, 0($s6)
21     sub $t3, $s7, $t6
22     bgtz $t3, display_3
23     j display_2
24 display_3:
25     addi $t4, $0, 0x400
26     addi $a0, $s3, 0
27     jal bcd
28     lw $s7, 0($s6)
29     sub $t3, $s7, $t7
30     bgtz $t3, display_4
31     j display_3
32 display_4:
33     addi $t4, $0, 0x800
34     addi $a0, $s4, 0
35     jal bcd
36     lw $s7, 0($s6)
37     sub $t3, $s7, $t5
38     bltz $t3, display_1
39     j display_4

```

Listing 15: 译码 (1)

其中，具体的软件译码如下：

```

1  bcd:
2      addi $t0, $0, 0
3      beq  $a0, $t0, bcd_0
4      addi $t0, $0, 1
5      beq  $a0, $t0, bcd_1
6      addi $t0, $0, 2
7      beq  $a0, $t0, bcd_2
8      addi $t0, $0, 3
9      ...
10
11 bcd_0:
12     addi $t1, $0, 0x3F
13     j write_bcd
14 bcd_1:
15     addi $t1, $0, 0x06
16     j write_bcd

```

```

17 bcd_2:
18     addi $t1, $0, 0x5B
19     j write_bcd
20 bcd_3:
21     addi $t1, $0, 0x4F
22     j write_bcd
23 ...

```

Listing 16: 译码 (2)

其中, 0x3F、0x06 等代表数码管显示的端口。

### 3.4 资源及时序分析

本 CPU 的资源使用情况如下图:

使用 100MHz 的时钟进行仿真, 结果如下:

 


图 7: 资源分析总结

| Name                                      | Slice LUTs<br>(20800) | Slice Registers<br>(41600) | F7 Muxes<br>(16300) | F8 Muxes<br>(8150) | Bonded IOB<br>(210) | BUFGCTRL<br>(32) |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| ✓ CPU                                     | 3747                  | 2068                       | 152                 | 64                 | 22                  | 1                |
| U_ALU (ALU)                               | 530                   | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_ALUControl (ALUControl)                 | 10                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_BCD7 (BCD7)                             | 0                     | 12                         | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_BranchControl (BranchControl)           | 64                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_Control (Control)                       | 25                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| > U_DataMemory (DataMemory)               | 306                   | 32                         | 128                 | 64                 | 0                   | 0                |
| U_EX_Forward (EX_Forward)                 | 14                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_EX_MEM_Register (EX_MEM_Register)       | 429                   | 286                        | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_Hazard (Hazard)                         | 22                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_ID_EX_Register (ID_EX_Register)         | 498                   | 332                        | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_ID_Forward (ID_Forward)                 | 16                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_IF_ID_Register (IF_ID_Register)         | 33                    | 64                         | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_ImmediateExtension (ImmediateExtension) | 33                    | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| > U_InstructionMemory (InstructionMemory) | 144                   | 0                          | 24                  | 0                  | 0                   | 0                |
| U_MEM_Forward (MEM_Forward)               | 5                     | 0                          | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_MEM_WB_Register (MEM_WB_Register)       | 423                   | 282                        | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_PC (PC)                                 | 1                     | 32                         | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_PeripheralControl (PeripheralControl)   | 75                    | 36                         | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |
| U_RegisterFile (RegisterFile)             | 749                   | 992                        | 0                   | 0                  | 0                   | 0                |

图 8: 资源分析

可以看出，本项目一共占用了大约 10% 的板上资源。

| Setup  | Hold                             | Pulse Width                                       |
|--|----------------------------------|---|
| Worst Negative Slack (WNS): 0.262 ns           | Worst Hold Slack (WHS): 0.158 ns | Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.750 ns          |
| Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns           | Total Hold Slack (THS): 0.000 ns | Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns |
| Number of Failing Endpoints: 0                 | Number of Failing Endpoints: 0   | Number of Failing Endpoints: 0                    |
| Total Number of Endpoints: 5233                | Total Number of Endpoints: 5233  | Total Number of Endpoints: 1855                   |
| All user specified timing constraints are met. |                                  |   |

图 9: 时序分析

可以计算得出，本 CPU 的主频约为 102.7MHz。

### 3.5 仿真验证及 CPI 分析

在本实验中，母字符串为“linux is not unix is not unix is not unix”，子字符串为“unix”，理论正确结果为 3。

仿真波形如下：



图 10: 仿真

可以看到，数码管交替输出 14f、23f、43f、83f，也就是个位、十位、百位、千位分别输出 3、0、0、0，这表明仿真正确。

由于我在设计时已经考虑了所有可能的数据转发与冒险，因此在编写汇编程序时，无需插入额外的 nop 指令。如果忽略流水线的预热，那么流水线额外执行的周期数仅取决于 Hazard Unit 产生的高电平数 (o\_IF\_ID\_keep||o\_ID\_EX\_flush||o\_IF\_ID\_flush)。执行完毕整个程序（指得到子字符串个数）共需要 1301 个周期，而高电平数为 369，因此 CPI 为 1.396。考虑到汇编程序并没有做重排优化，如果重排优化之后，CPI 应该会更低。

## 4 Conclusion

本实验通过在 FPGA 上实现 5 级流水线 CPU，最终 CPU 的主频达到了 102.7MHz，CPI 达到了 1.396。但本实验并没有实现动态分支预测、延迟槽、锁相环等更加高级的功能，稍显遗憾。感谢老师和助教在这门课上的付出！